$$E \longrightarrow D Q \longrightarrow D Q \longrightarrow S$$

$$Multiplexeur: C = E.A + \overline{E}.B$$

$$A \longrightarrow C$$

$$B \longrightarrow E$$